

12/2

Due Oct 27<sup>th</sup>


EE 451

HOME WORK # 9 8

4.9  
2/2

$$F(A, B, C, D, E) = A + \bar{C}D + B\bar{D} + \bar{E}D + \bar{E}CE$$

A	B	C	D	E	F
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	0	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1

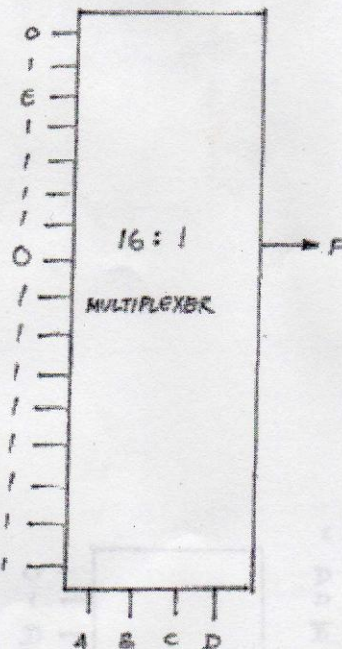




4.11  
49  
4/4

TO IMPLEMENT  $AB + CD = XYZ$  USING 3 8:1 MULTIPLEXERS

A	B	C	D	X	Y	Z
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0

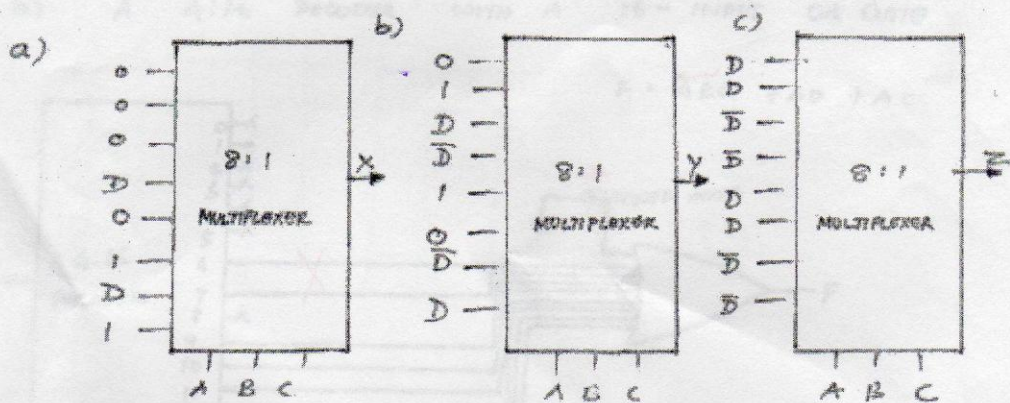




4.18?  
4.15  
6/6


a)  $F = \bar{A}BC + AD + AC$

A	B	C	D	F	
0	0	0	0	0	m0
0	0	0	1	0	m1
0	0	1	0	0	m2
0	0	1	1	0	m3
0	1	0	0	0	m4
0	1	0	1	0	m5
0	1	1	0	0	m6
0	1	1	1	0	m7
1	0	0	0	0	m8
1	0	0	1	1	m9
1	0	1	0	1	m10
1	0	1	1	1	m11
1	1	0	0	0	m12
1	1	0	1	1	m13
1	1	1	0	1	m14
1	1	1	1	1	m15

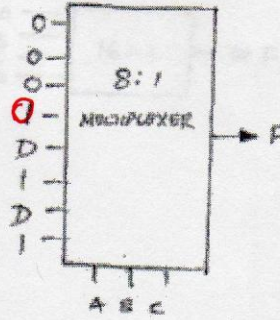

b) A 4:16 DECODER WITH A 16-INPUT OR GATE

$F = \bar{A}BC + AD + AC$

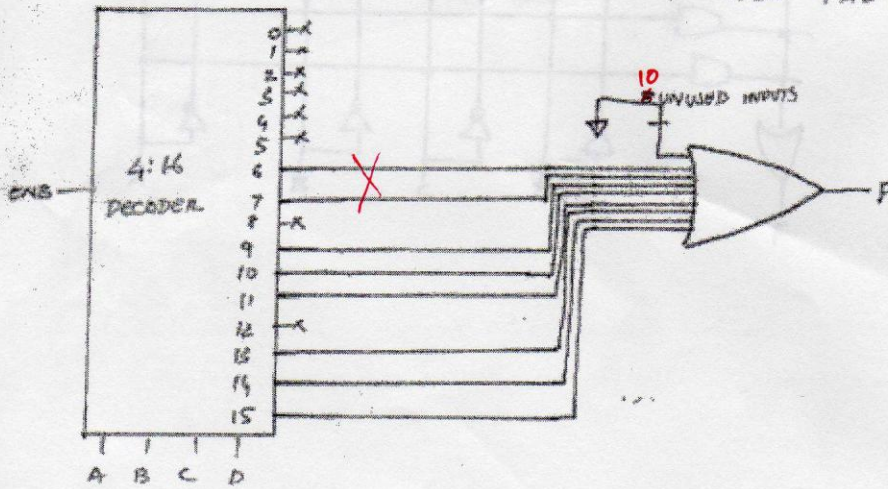



4.18


4.15

$$A\bar{B}C + AD + AC$$

c) A 16 - WORD ROM

SAME TRUTH TABLE AS PART A

ABCD	F
0000	0
0001	0
0010	0
0011	0
0100	0
0101	0
0110	0
0111	0
1000	0
1001	1
1010	1
1011	1
1100	0
1101	1
1110	1
1111	1

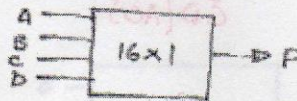

d)

$A\bar{B}C$

$$\bar{A}BC + AD + AC$$

