

EE451 HW #7

Q1. Implement the following Boolean Equations in a PLA. Draw the transistor level diagram.

1. $F1 = A'BC' + AC' + BC'$

2. $F2 = A'BC + B'C'$

3. $F3 = AB' + BC'$